## ES710 - Controle de Sistemas Mecânicos Lista 01

Rodrigo Makoto Takumi RA:176897 Carlos Augusto Jardim Chiarelli RA:165685

**Ex. 2.1)** Determine o modelo de um filtro passa-baixas passivo para converter uma tensão de entrada  $v_s$  em uma tensão de saída  $v_o$ . O dispositivo possui resistor R e capacitor C.


Filtro

$$v_s$$
 $v_s$ 
 $v_s$ 

Filtro


 $v_s$ 
 $v_s$ 

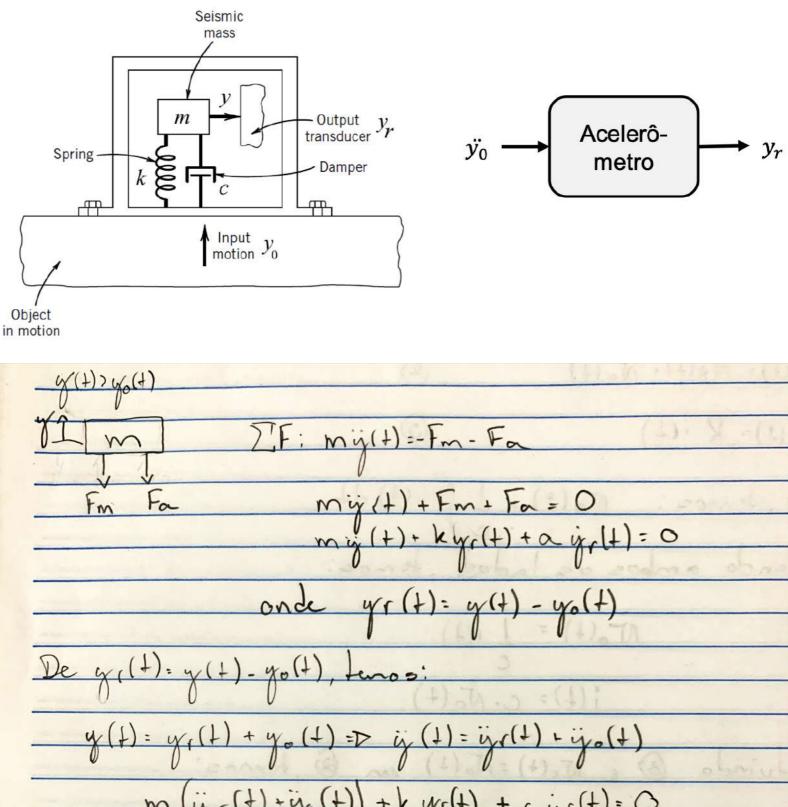**Ex. 2.2)** Obtenha o modelo de um acelerômetro mecânico. A aceleração sofrida pelo transdutor  $(\ddot{y_0})$  é medida através do deslocamento relativo  $y_r$  da massa sísmica m.



$$m(iy_{c}(t)+iy_{o}(t))+ky_{c}(t)+ciy_{c}(t)=0$$
 $miy_{c}(t)+ciy_{c}(t)+ky_{c}(t)+miy_{o}(t)=0$ 
 $miy_{c}(t)+ciy_{c}(t)+ky_{c}(t)=-miy_{o}(t)$ 

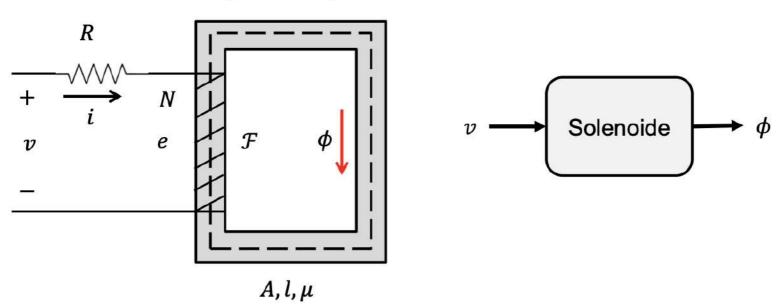**Ex. 2.3)** Obtenha o modelo eletromagnético do solenoide. O enrolamento de N voltas é excitado por uma tensão v (AC), gerando uma corrente i que produz força magnetomotriz  $\mathcal{F}$ , estabelecendo fluxo  $\phi$  através de um núcleo (comprimento l, área A, e permeabilidade magnética  $\mu$ ).



· Circuito elétrico: N(+)= Ri(+) + e(+)	
· Circuito magnético: F(+)= Ni(+) = Ø(+)Rn @	
onde Rn i a resistência de núcleo	
· De @, temos: i(+) = ln Ø(+)	
Coma Rn= 1 , temo=: i(+)= 1 Ø(+)	
NA	
· Tensas induzida: e(+)= Nø(+)	
Substituindo e(+)=Nø(+) e i(+)= L Ø(+) un (), tenos	, .
NyA	
N(+)= RL Ø(+) + NØ(+)	
NNA	